

题1（10分）：求如图1所示电路中各元件的功率，并指出每个元件起电源作用还是负载作用。

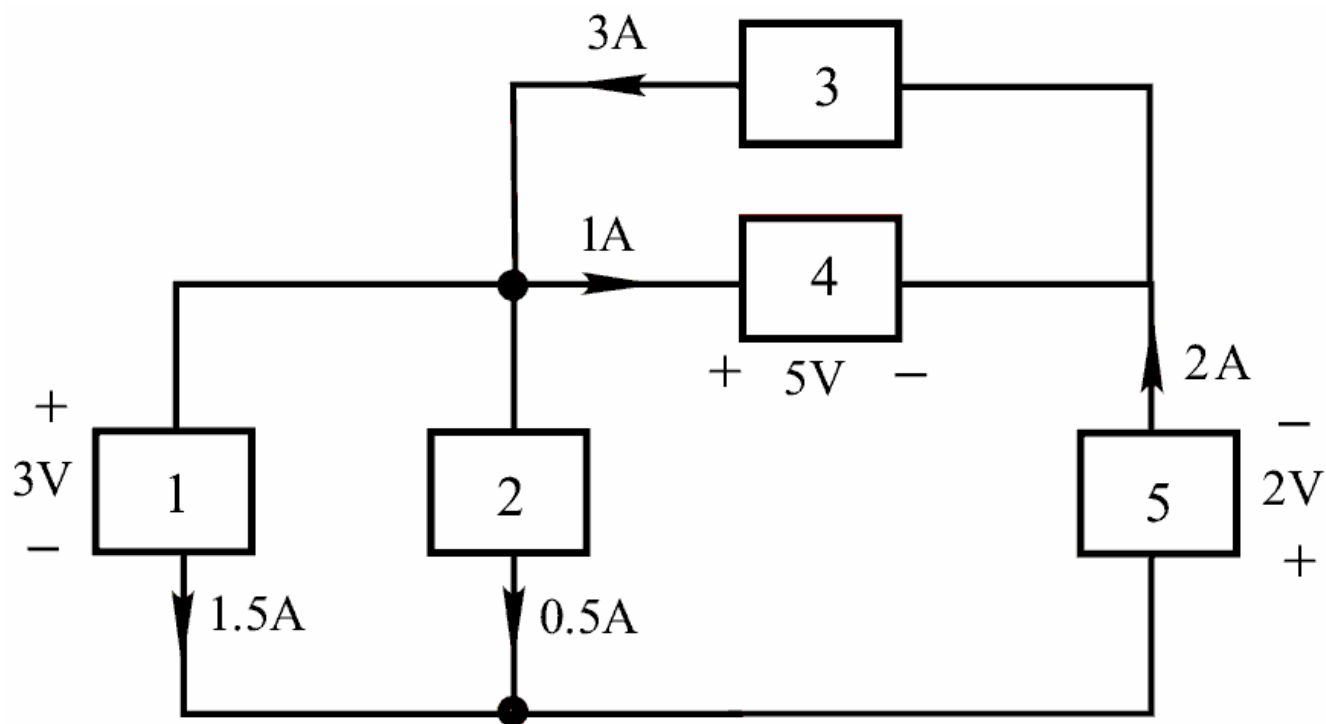


图1

题2（8分）：求如图2所示电路中电流 I 和 U_S 。

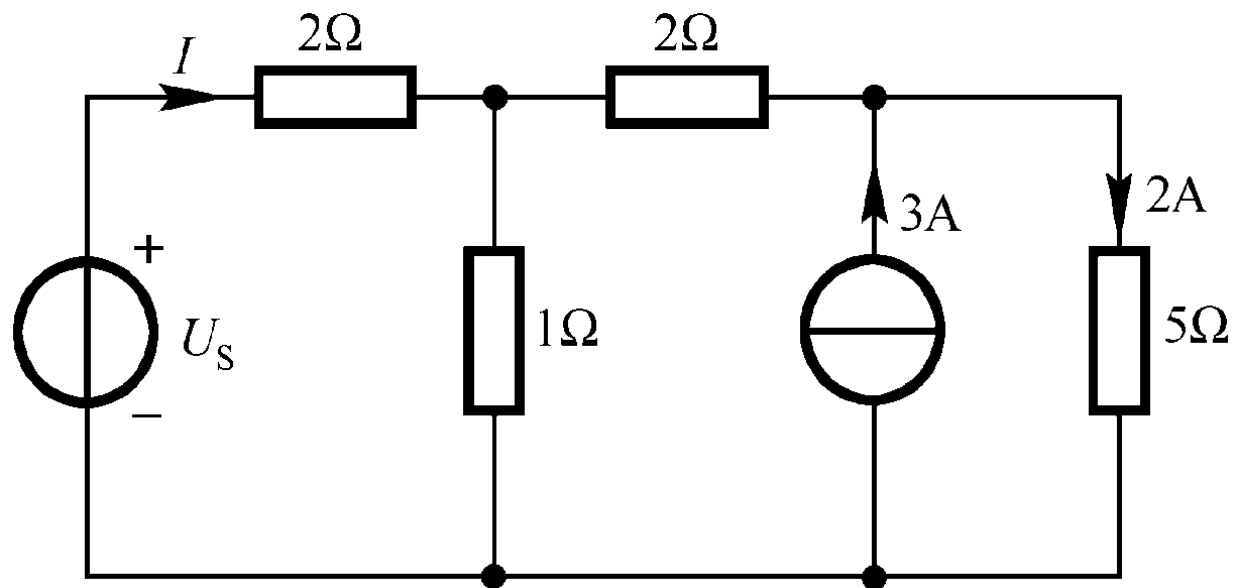


图2

题3（6分）： 如图3所示的电路中，求电流 I_1 ， I_2 和 I_3 。

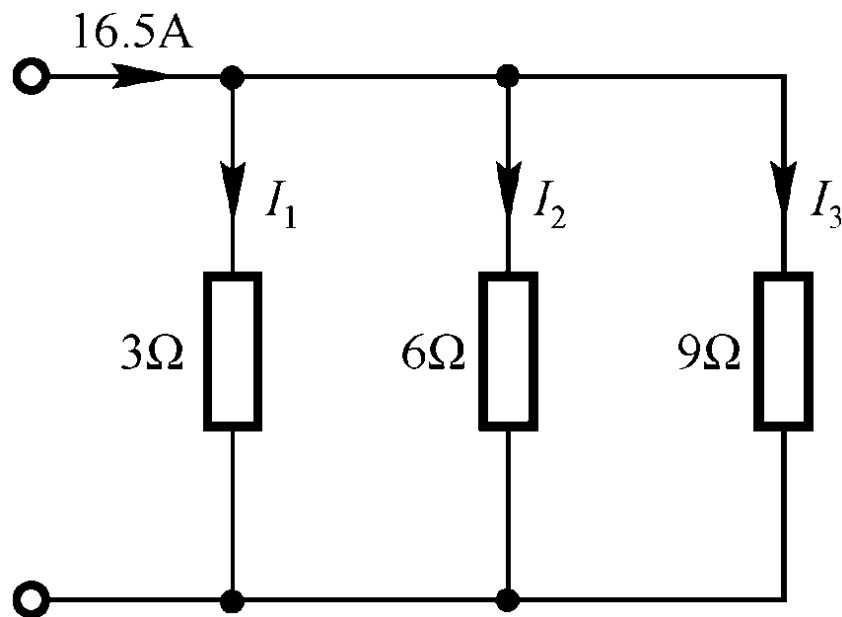


图3

题4（8分）：求如图所示电路中的a、b和c点的电位。



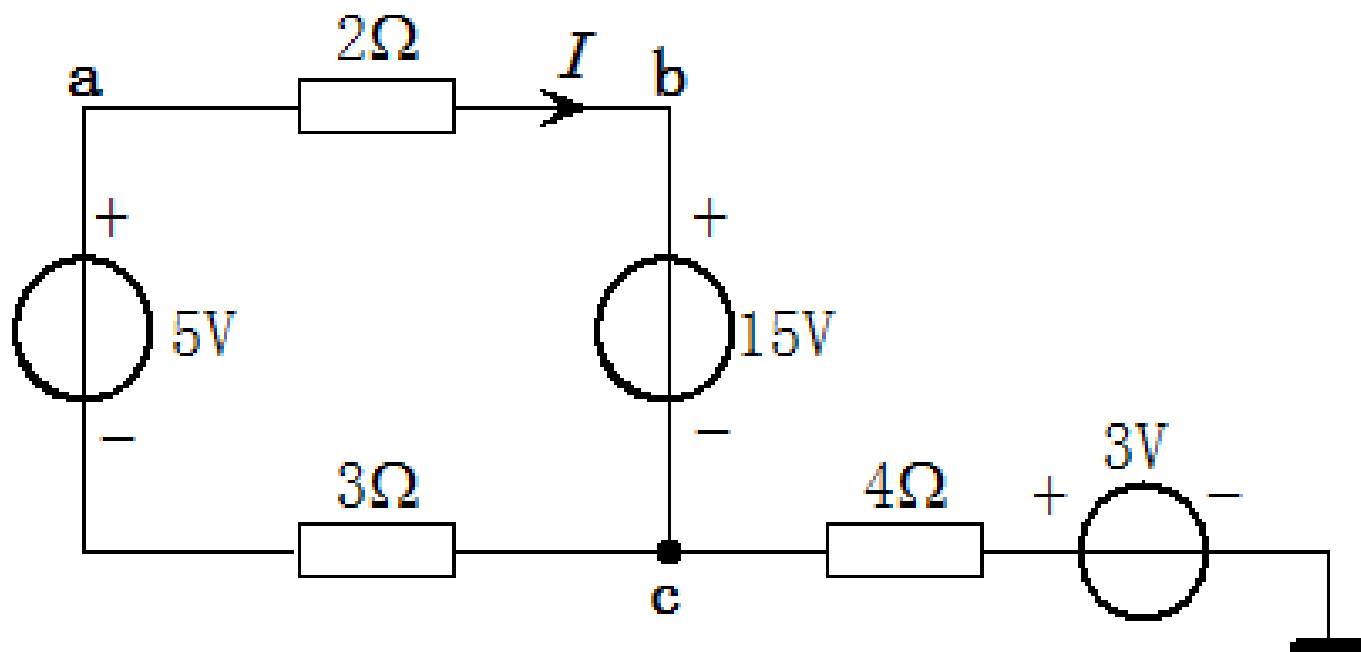


图4

题5（8分）：将如图5所示电路化为**最简形式**。

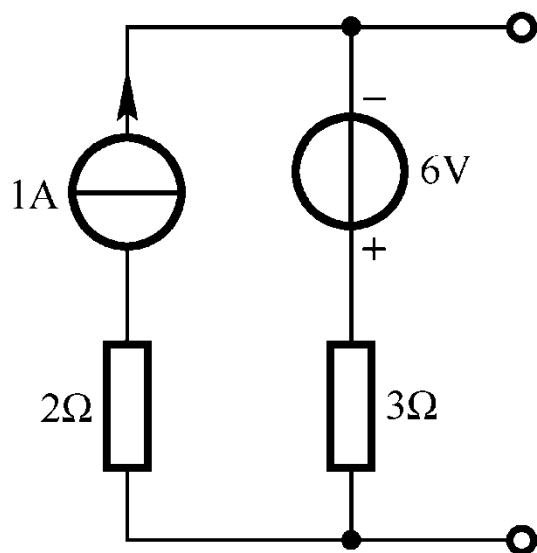

(a)

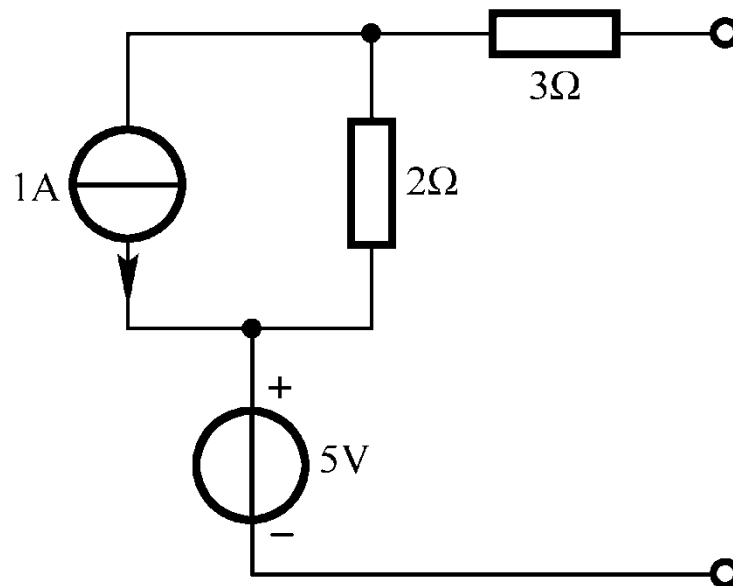

(b)

图5

题6（8分）：用**电源等效变换**求如图6所示中的电流 I 。

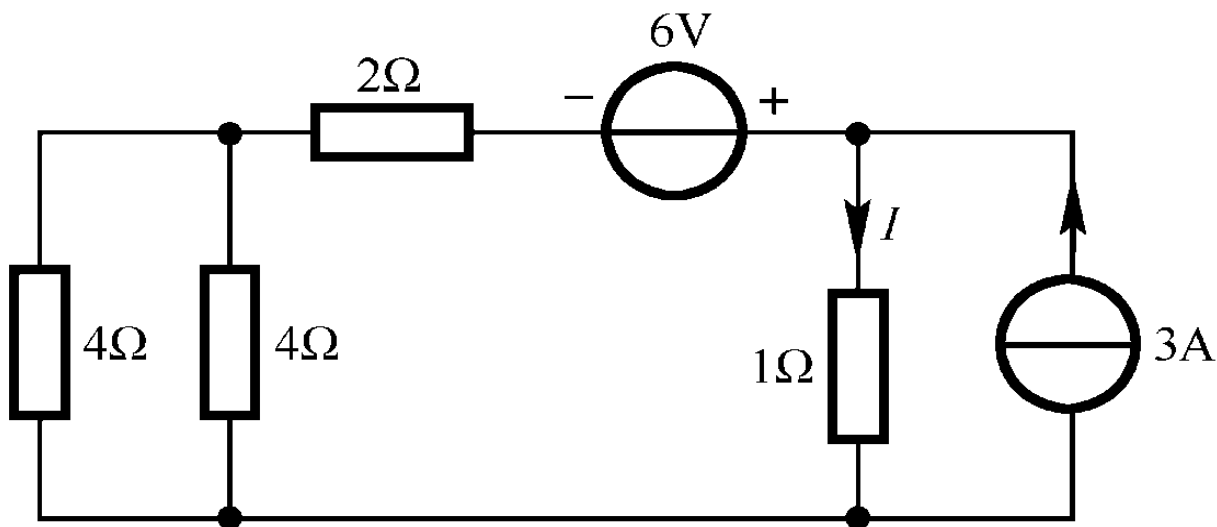


图6

题7（10分）：用**叠加原理**求如图7所示电路的电压 U 。

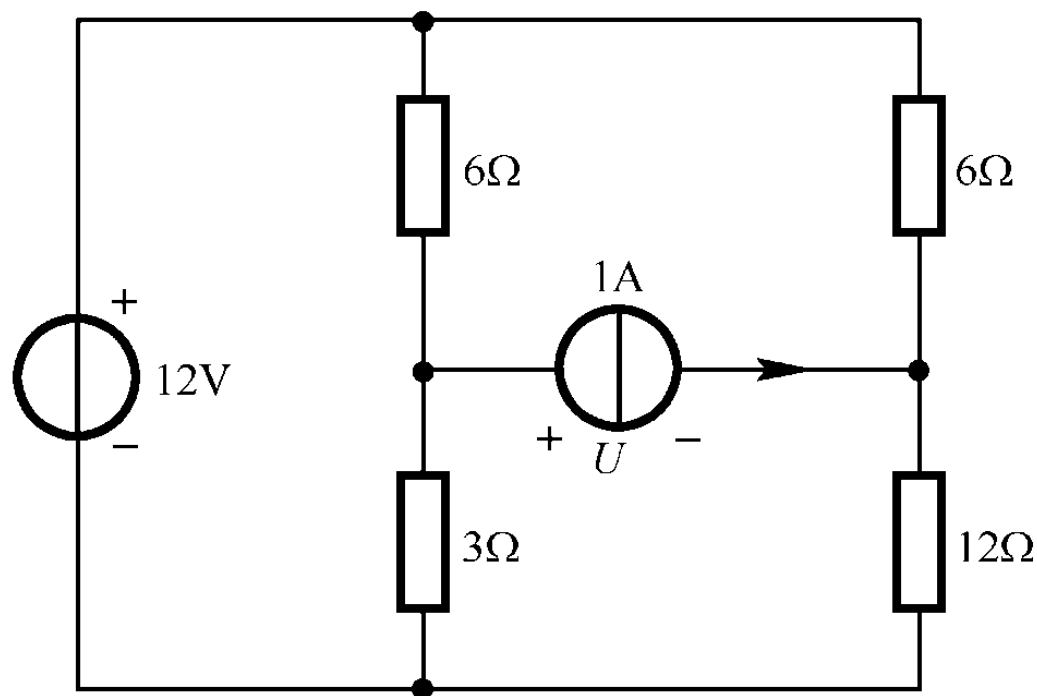


图7

题8（10分）：用戴维南定理求如图8所示电路的电流 I 。

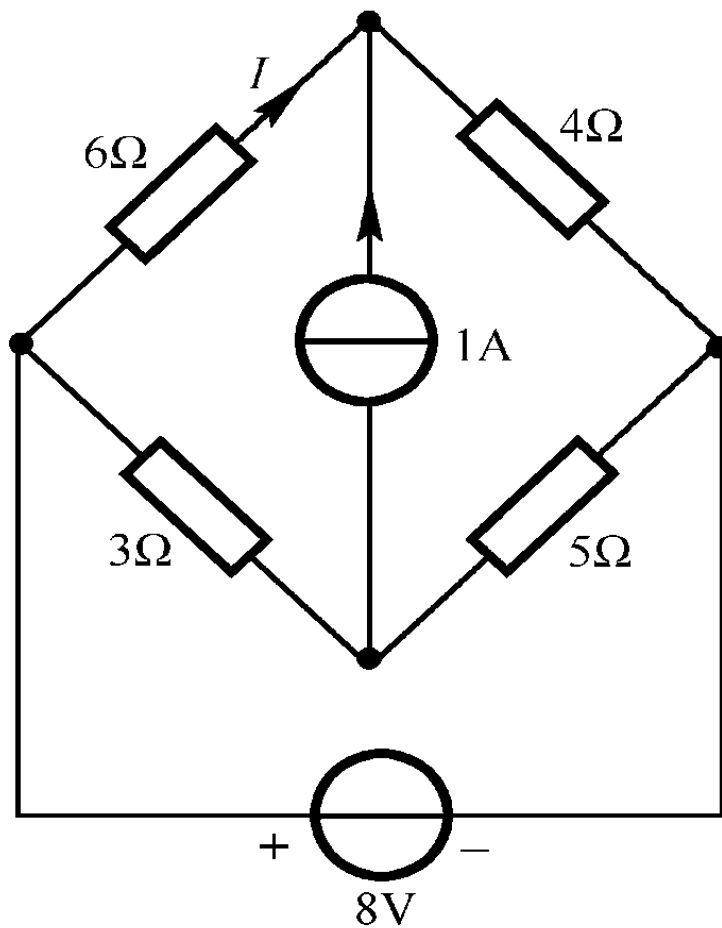


图8

题9（8分）：利用**支路电流法**求如图9所示电路中的电流 I_1 和 I_2 。

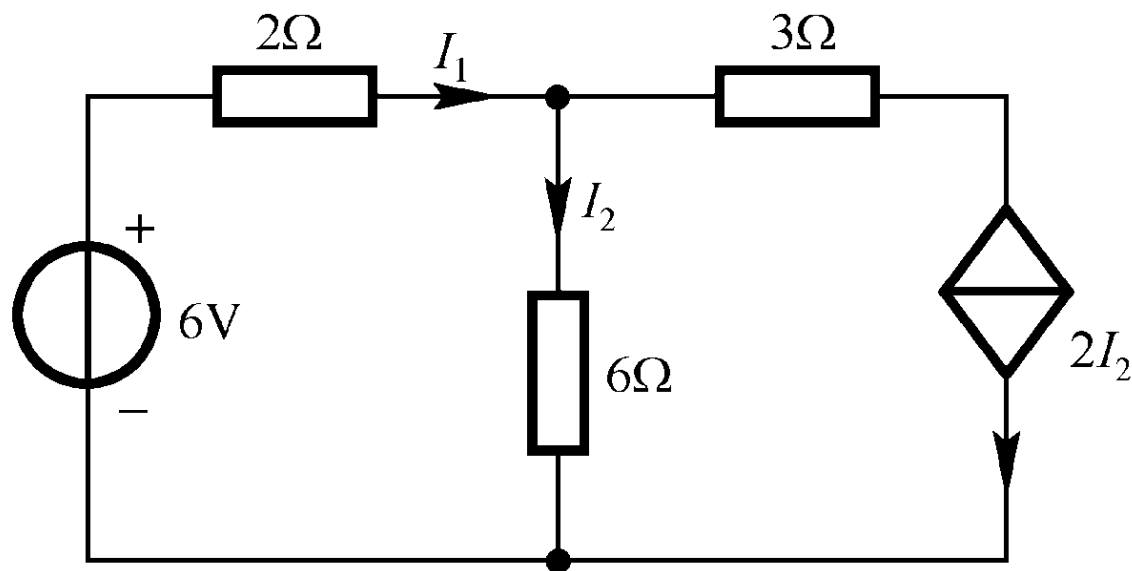


图9

题10（10分）：如图10所示，求当 $R_L=15\Omega$ 时的电流 I_L 。

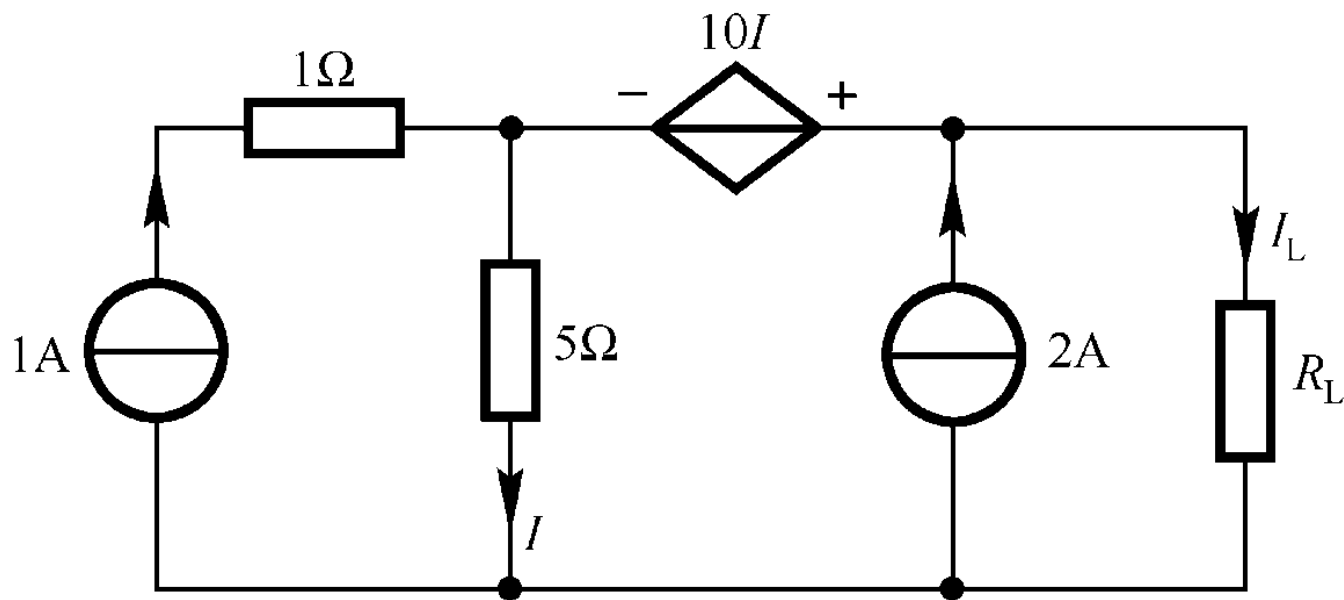


图10

题11 (14分)：如图11所示，求电路的电流 I 和电压 U 。

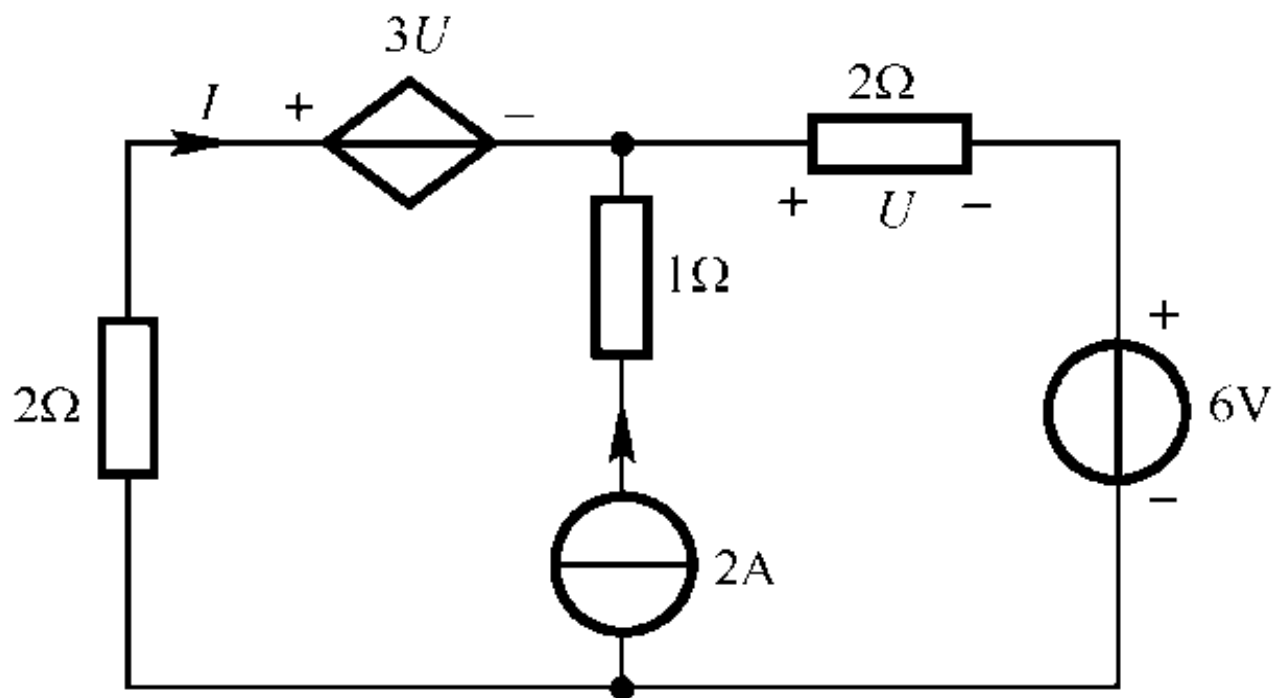


图11